Tabela 1. Pomiary charakterystyki $U_{wy} = f(U_{we})$ zasilacza stabilizowanego z diodą Zenera …….

Lp.	$R_0 = 1\text{k}\Omega$			$R_0 = 470\Omega$			$R_0 = 10\text{k}\Omega$		
	U_{we}	U_{wy}[V]	I_{wy}[mA]	U_{we}	U_{wy}[V]	I_{wy}[mA]	U_{we}	U_{wy}[V]	I_{wy}[mA]
1.	1			1			1		
2.	2			2			2		
3.	3			3			3		
4.	4			4			4		
5.	5			5			5		
6.	6			6			6		
7.	7			7			7		
8.	8			8			8		
9.	9			9			9		
10.	10			10			10		
11.	11			11			11		
12.	12			12			12		
13.	13			13			13		
14.	14			14			14		
15.	15			15			15		

Grupa : ……. Skład osobowy : ……

Zespół: …… ……

……

……

……

data i podpis prowadzącego zajęcia

Tabela 2. Pomiary charakterystyki wyjściowej $U_{wy} = f(I_{wy})$ zasilacza stabilizowanego z prostownikiem dwupołówkowym (dwie diody)

Lp	R_0	$I_{wy=}$	$U_{wy=}$	$U_{wy\sim}$	$U_{wy-} = U_{wy=} - 0{,}5U_{wy\sim}$	$U_{wy+} = U_{wy=} + 0{,}5U_{wy\sim}$
	Ω	[mA]	[V]	[V]	[V]	[V]
1.	560k					
2.	220k					
3.	100k					
4.	47k					
5.	33k					
6.	22k					
7.	10k					
8.	5,6k					
9.	4,7k					
10.	2,2k					
11.	1k					
12.	470					
13.	330					
14.	220					
15	100					

Parametry	Nazwa zbioru
R_0 =1kΩ, C=25μF	NewFiele.....
R_0 =1kΩ, C=2,2μF	NewFiele.....
R_0 =1kΩ, C=brak	NewFiele.....
R_0 =100Ω, C=25μF	NewFiele.....
R_0 =560kΩ, C=2,2μF	NewFiele.....

Grupa : ……. Skład osobowy : ……

Zespół: …… ……

……

……

……

data i podpis prowadzącego zajęcia

Tabela 3. Pomiary charakterystyki wyjściowej $U_{wy} = f(I_{wy})$ zasilacza stabilizowanego z prostownikiem jednopołówkowym

Lp	R_0	$I_{wy=}$	$U_{wy=}$	$U_{wy\sim}$	$U_{wy-} = U_{wy=} - 0{,}5U_{wy\sim}$	$U_{wy+} = U_{wy=} + 0{,}5U_{wy\sim}$
	Ω	[mA]	[V]	[V]	[V]	[V]
1.	560k					
2.	220k					
3.	100k					
4.	47k					
5.	33k					
6.	22k					
7.	10k					
8.	5,6k					
9.	4,7k					
10.	2,2k					
11.	1k					
12.	470					
13.	330					
14.	220					
15	100					

Parametry	Nazwa zbioru
R_0 =1kΩ, C=25μF	NewFiele.....
R_0 =1kΩ, C=2,2μF	NewFiele.....
R_0 =1kΩ, C=brak	NewFiele.....
R_0 =100Ω, C=25μF	NewFiele.....
R_0 =560kΩ, C=2,2μF	NewFiele.....

Grupa : ……. Skład osobowy : ……

Zespół: ……. ……

……

……

……

data i podpis prowadzącego zajęcia

Tabela 4. Pomiary charakterystyki wyjściowej $U_{wy} = f(I_{wy})$ zasilacza stabilizowanego z prostownikiem dwupołówkowym (układ mostkowy)

Lp	R_0	$I_{wy=}$	$U_{wy=}$	$U_{wy\sim}$	$U_{wy-} = U_{wy=} - 0{,}5U_{wy\sim}$	$U_{wy+} = U_{wy=} + 0{,}5U_{wy\sim}$
	Ω	[mA]	[V]	[V]	[V]	[V]
1.	560k					
2.	220k					
3.	100k					
4.	47k					
5.	33k					
6.	22k					
7.	10k					
8.	5,6k					
9.	4,7k					
10.	2,2k					
11.	1k					
12.	470					
13.	330					
14.	220					
15	100					

Parametry	Nazwa zbioru
R_0 =1kΩ, C=25μF	NewFiele.....
R_0 =1kΩ, C=2,2μF	NewFiele.....
R_0 =1kΩ, C=brak	NewFiele.....
R_0 =100Ω, C=25μF	NewFiele.....
R_0 =560kΩ, C=2,2μF	NewFiele.....

Grupa : ……. Skład osobowy : ……

Zespół: …… ……

……

……

……

data i podpis prowadzącego zajęcia