

Zastosowanie wzmacniacza operacyjnego. Wzmacniacze odwracający i nieodwracający

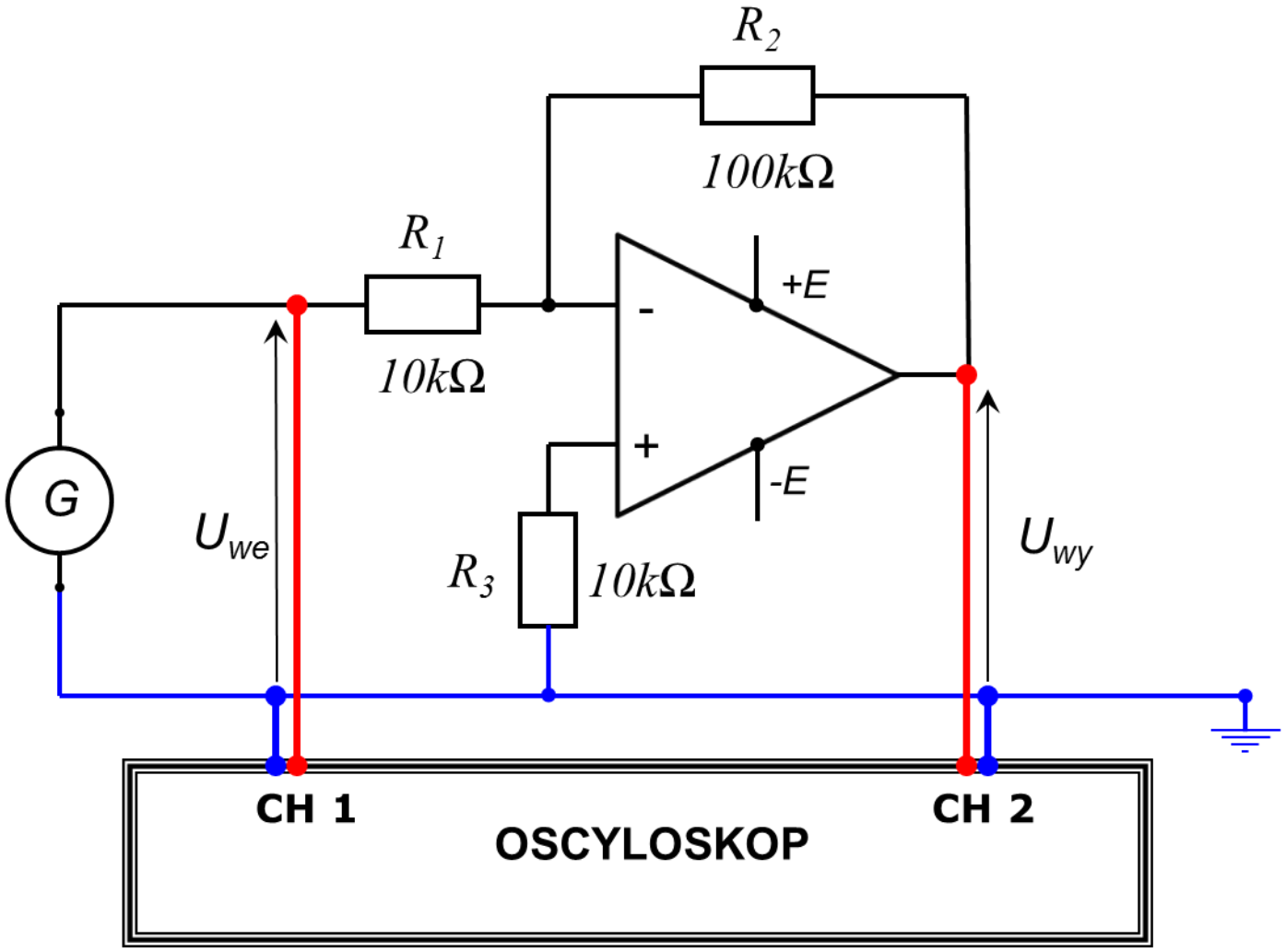

Rys. 8. Schemat pomiarowy wzmacniacza odwracającego.

Zastosowanie wzmacniacza operacyjnego. Wzmacniacze odwracający i nieodwracający

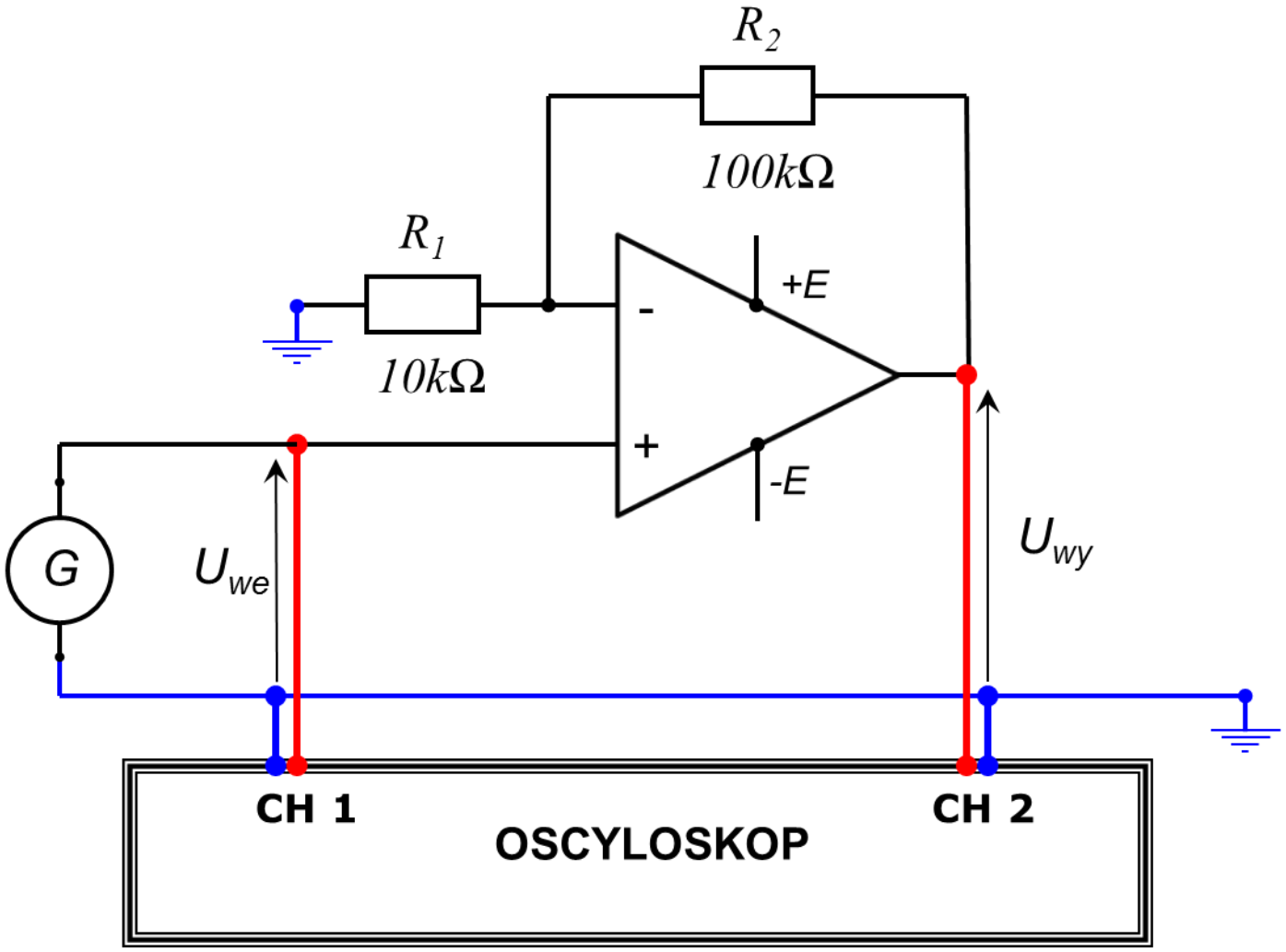

Rys. 9. Schemat pomiarowy wzmacniacza nieodwracającego.