Tabela 1. Pomiar charakterystyki amplitudowej wzmacniacza odwracającego $K_u=K_u(f)$

Lp	R_1= ….…kΩ, R_2=…….kΩ				
	f [Hz]	U_{we}[V]	U_{wy}[V]	$k_u = \frac{U_{wy}}{U_{we}}\left[\frac{V}{V}\right]$	$K_u = 20 \cdot \log(k_u)[dB]$
1.	20				
2.	50				
3.	100				
4.	200				
5.	500				
6.	1k				
7.	2k				
8.	5k				
9.	10k				
10.	20k				
11.	50k				
12.	100k				
13.	200k				
14.	500k				
15.	1M				

Grupa : ……. Skład osobowy : ……

Zespół: ……. ……

……

……

……

data i podpis prowadzącego zajęcia

Tabela 2. Pomiar charakterystyki fazowej wzmacniacza odwracającego $\varphi=\varphi(f)$

Lp	R_1= ….…kΩ, R_2=…….kΩ				
	f [Hz]	a [V]	b [V]	$\arcsin\left(\frac{a}{b}\right)$	$\varphi = 180^{\circ} - \arcsin\left(\frac{a}{b}\right)$
1.	20				
2.	50				
3.	100				
4.	200				
5.	500				
6.	1k				
7.	2k				
8.	5k				
9.	10k				
10.	20k				
11.	50k				
12.	100k				
13.	200k				
14.	500k				
15.	1M				

Grupa : …… Skład osobowy : ……

Zespół: …… ……

……

……

……

data i podpis prowadzącego zajęcia

Tabela 3. Pomiar charakterystyki amplitudowej wzmacniacza nieodwracającego $K_u=K_u(f)$

Lp	R_1= ….…kΩ, R_2=…….kΩ				
	f [Hz]	U_{we}[V]	U_{wy}[V]	$k_u = \frac{U_{wy}}{U_{we}}\left[\frac{V}{V}\right]$	$K_u = 20 \cdot \log(k_u)[dB]$
1.	20				
2.	50				
3.	100				
4.	200				
5.	500				
6.	1k				
7.	2k				
8.	5k				
9.	10k				
10.	20k				
11.	50k				
12.	100k				
13.	200k				
14.	500k				
15.	1M				

Grupa : ……. Skład osobowy : ……

Zespół: ……. ……

……

……

……

data i podpis prowadzącego zajęcia

Tabela 4. Pomiar charakterystyki fazowej wzmacniacza nieodwracającego $\varphi=\varphi(f)$

Lp	R_1= ….…kΩ, R_2=…….kΩ				
	f [Hz]	a [V]	b [V]	$\arcsin\left(\frac{a}{b}\right)$	$\varphi = -\arcsin\left(\frac{a}{b}\right)$
1.	20				
2.	50				
3.	100				
4.	200				
5.	500				
6.	1k				
7.	2k				
8.	5k				
9.	10k				
10.	20k				
11.	50k				
12.	100k				
13.	200k				
14.	500k				
15.	1M				

Grupa : ……. Skład osobowy : ……

Zespół: ……. ……

……

……

……

data i podpis prowadzącego zajęcia