

Zastosowanie wzmacniacza operacyjnego. Układ i całkujący różniczkujący

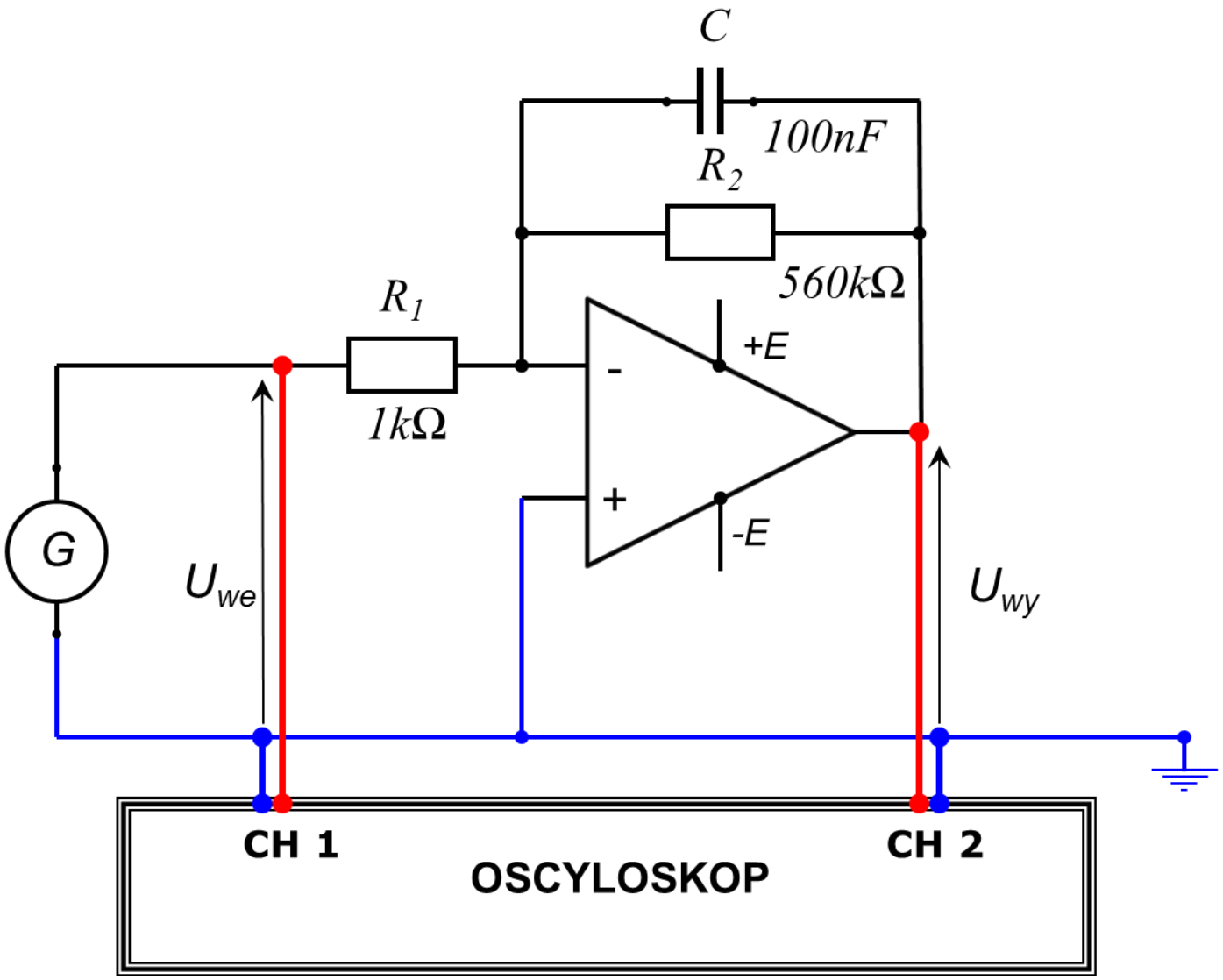

Rys. 5. Schemat pomiarowy wzmacniacza całkującego.

Zastosowanie wzmacniacza operacyjnego. Układ i całkujący różniczkujący

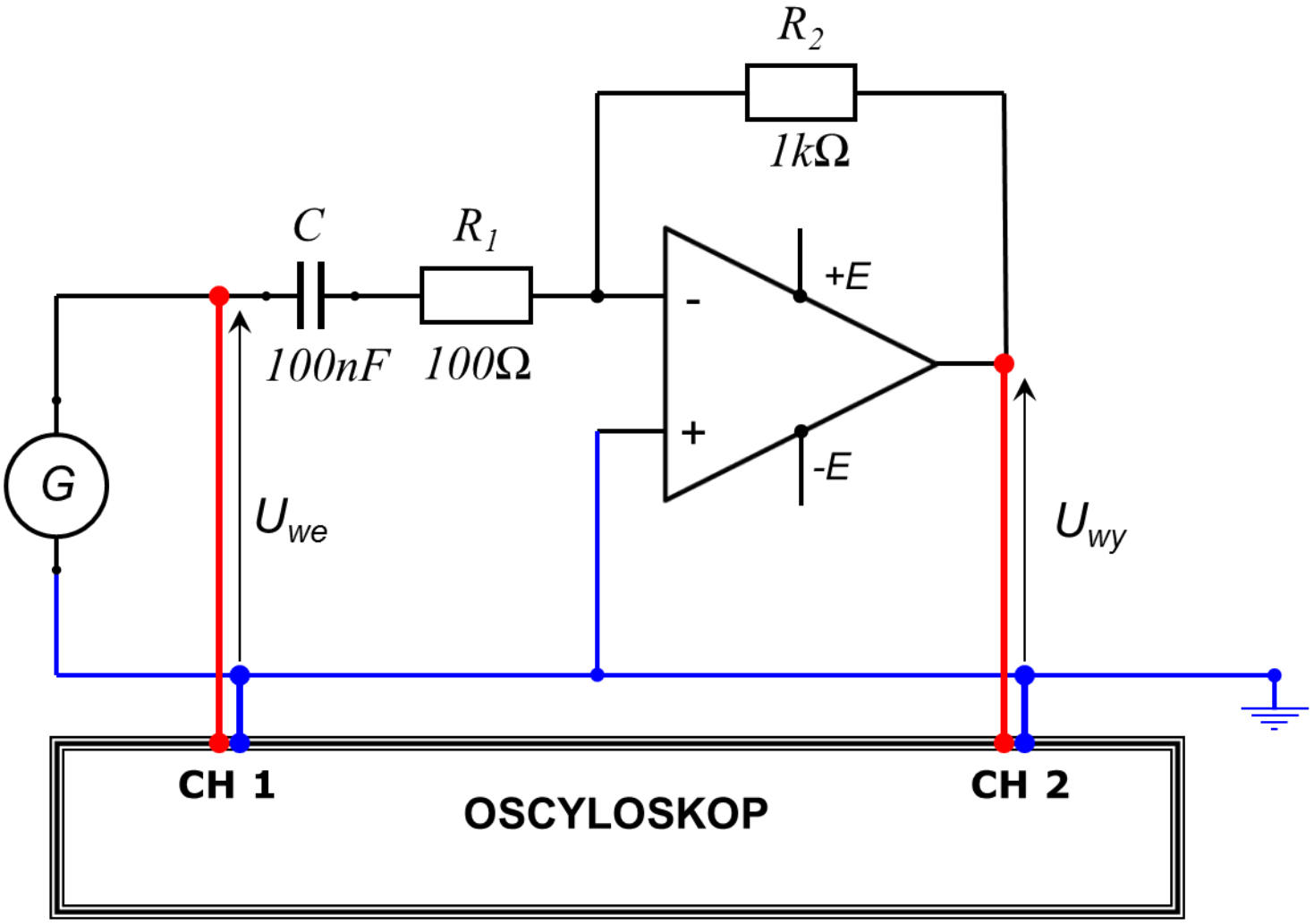

Rys. 6. Schemat pomiarowy wzmacniacza różniczkującego.