Protokół pomiarowy

Laboratorium
Metrologii Elektrycznej

Temat: **Pomiar rezystancji metodą techniczną.**

Grupa: .....

Zespół: .....

Prowadzący:

Data: .....

Podpis: .....

Wykonywali:

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

- **Badanie rezystancji w układzie poprawnie mierzonego prądu.**

$R_X = ...$ $P_{zn} = ...$ $R_A = ...$ $R_V = ...$


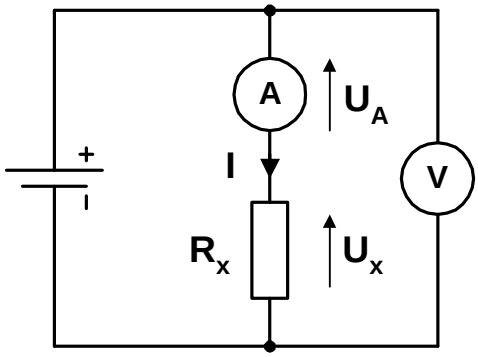


Tabela pomiarowa

Lp.	U			I			UWAGI
	V			A			
	α_V	C_V	U	α_A	C_A	I	
1.							
2.							
3,							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							

- **Badanie rezystancji w układzie poprawnie mierzonego napięcia.**

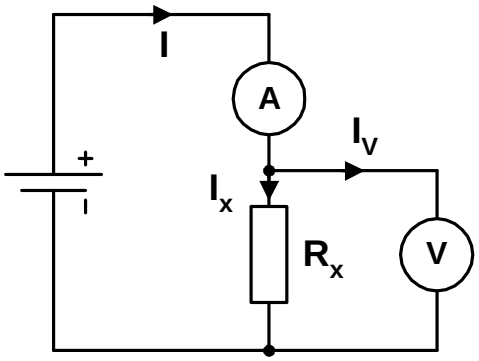
$R_X = ...$ $P_{zn} = ...$ $R_A = ...$ $R_V = ...$



Lp.	U			I			UWAGI
	V			A			
	α_V	C_V	U	α_A	C_A	I	
1.							
2.							
3,							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							

- **Badanie diody w kierunku przewodzenia.**

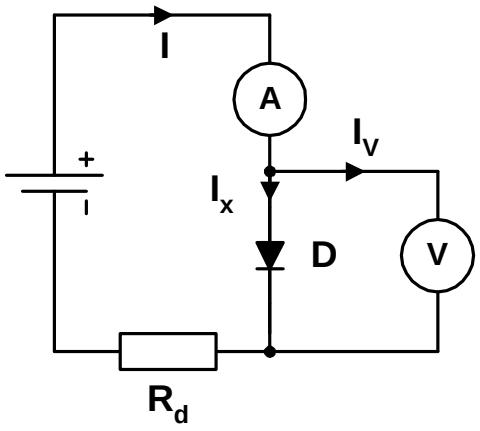$R_d = \ldots$ $R_A = \ldots$ $R_V = \ldots$



Lp.	U			I			UWAGI
	V			A			
	α_V	C_V	U	α_A	C_A	I	
1.							
2.							
3,							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							