Tabela 1. Pomiary charakterystyki wyjściowej $U_{wy} = f(I_{wy})$ zasilacza niestabilizowanego z prostownikiem dwupołówkowym (dwie diody)

Lp	R_0	$I_{wy=}$	$U_{wy=}$	$U_{wy\sim}$	$U_{wy-} = U_{wy=} - 0{,}5U_{wy\sim}$	$U_{wy+} = U_{wy=} + 0{,}5U_{wy\sim}$
	Ω	[mA]	[V]	[V]	[V]	[V]
1.	560k					
2.	220k					
3.	100k					
4.	47k					
5.	33k					
6.	22k					
7.	10k					
8.	5,6k					
9.	4,7k					
10.	2,2k					
11.	1k					
12.	470					
13.	330					
14.	220					
15	100					

Parametry	Nazwa zbioru	$U_{wyjmaxDC}$	$U_{wyjmaxAC}$	$U_{wyjśr}=U_{wyjDC} - U_{wyjAC}$
R_0 =1kΩ, C=25μF	NewFile.....			
R_0 =1kΩ, C=2,2μF	NewFile.....			
R_0 =1kΩ, C=brak	NewFile.....			
R_0 =100Ω, C=25μF	NewFile.....			
R_0 =560kΩ, C=2,2μF	NewFile.....			

Grupa : ……. Skład osobowy : ……

Zespół: ……. ……

……

……

……

data i podpis prowadzącego zajęcia

Tabela 2. Pomiary charakterystyki wyjściowej $U_{wy} = f(I_{wy})$ zasilacza niestabilizowanego z prostownikiem jednopołówkowym

Lp	R_0	$I_{wy=}$	$U_{wy=}$	$U_{wy\sim}$	$U_{wy-} = U_{wy=} - 0{,}5U_{wy\sim}$	$U_{wy+} = U_{wy=} + 0{,}5U_{wy\sim}$
	Ω	[mA]	[V]	[V]	[V]	[V]
1.	560k					
2.	220k					
3.	100k					
4.	47k					
5.	33k					
6.	22k					
7.	10k					
8.	5,6k					
9.	4,7k					
10.	2,2k					
11.	1k					
12.	470					
13.	330					
14.	220					
15	100					

Parametry	Nazwa zbioru	$U_{wyjmaxDC}$	$U_{wyjmaxAC}$	$U_{wyjśr}=U_{wyjDC} - U_{wyjAC}$
R_0 =1kΩ, C=25μF	NewFile.....			
R_0 =1kΩ, C=2,2μF	NewFile.....			
R_0 =1kΩ, C=brak	NewFile.....			
R_0 =100Ω, C=25μF	NewFile.....			
R_0 =560kΩ, C=2,2μF	NewFile.....			

Grupa : ……. Skład osobowy : ……

Zespół: ……. ……

……

……

……

data i podpis prowadzącego zajęcia

Tabela 3. Pomiary charakterystyki wyjściowej $U_{wy} = f(I_{wy})$ zasilacza niestabilizowanego z prostownikiem dwupołówkowym (układ mostkowy)

Lp	R_0	$I_{wy=}$	$U_{wy=}$	$U_{wy\sim}$	$U_{wy-} = U_{wy=} - 0{,}5U_{wy\sim}$	$U_{wy+} = U_{wy=} + 0{,}5U_{wy\sim}$
	Ω	[mA]	[V]	[V]	[V]	[V]
1.	560k					
2.	220k					
3.	100k					
4.	47k					
5.	33k					
6.	22k					
7.	10k					
8.	5,6k					
9.	4,7k					
10.	2,2k					
11.	1k					
12.	470					
13.	330					
14.	220					
15	100					

Parametry	Nazwa zbioru	$U_{wyjmaxDC}$	$U_{wyjmaxAC}$	$U_{wyjśr}=U_{wyjDC} - U_{wyjAC}$
R_0 =1kΩ, C=25μF	NewFile.....			
R_0 =1kΩ, C=2,2μF	NewFile.....			
R_0 =1kΩ, C=brak	NewFile.....			
R_0 =100Ω, C=25μF	NewFile.....			
R_0 =560kΩ, C=2,2μF	NewFile.....			

Grupa : ……. Skład osobowy : ……

Zespół: ……. ……

……

……

……

data i podpis prowadzącego zajęcia